



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
CIÊNCIA E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES - B
PROF. DR. ANTONIO CARLOS SCHNEIDER BECK FILHO

RELATÓRIO DO TRABALHO 1:

Implementação de novas instruções nos processadores MIPS.

EDUARDA PEREIRA, GABRIEL TAVARES, MAXIMUS DA ROSA E
NATHAN GUIMARÃES

PORTO ALEGRE/RS
2024

1. Instrução SRA (Shift Right Arithmetic)

 


Figura 1: Formato da instrução SRA.

A instrução divide o *opcode* “000000” com as demais que fazem uso da Unidade Lógica Aritmética (ULA), sendo diferenciada apenas pelos 6 últimos *bits*, apelidados de campo *funct*. Por isso, a implementação do SRA visa a não alterar os sinais/*flags* de controle já feitos para as instruções de ADD e SUB, já que o caminho que os dados irão percorrer é o mesmo.

A) Implementação no Monociclo

Foi necessário fazer modificações nas seguintes áreas do processador:

- Decodificador de instruções

Pela Figura 1, nota-se que a instrução prevê a utilização de um campo que não era registrado na versão original do processador (os *bits* 10-6, chamados de *shift amount (sa)*). Para isso, uma nova saída foi adicionada no decodificador, para permitir que tenhamos acesso a esses *bits* e manipulá-los na ULA posteriormente.

 


Figura 2: O decodificador de instruções modificado. Destacada pela seta vermelha está a nova saída adicionada.

- Unidade lógica e aritmética (ULA)

A implementação fornecida no *moodle* da disciplina deixava livre as entradas (respectivas aos *bits* de controle) “011”, “100” e “101” do multiplexador (MUX) da ULA livres. Por praticidade, o *hardware* necessário para o deslocamento foi adicionado na entrada “011” do MUX, por ser a primeira livre.

Dessa forma, os *bits* do *shift amount* saem do decodificador de instruções e vão diretamente para a ULA, por uma nova entrada que foi adicionada. Pela forma como já está implementado o *datapath*, os dados do registrador que deve ser deslocado já estarão presentes na segunda entrada de 32 *bits* da ULA, sem que haja necessidade de se modificar nada.

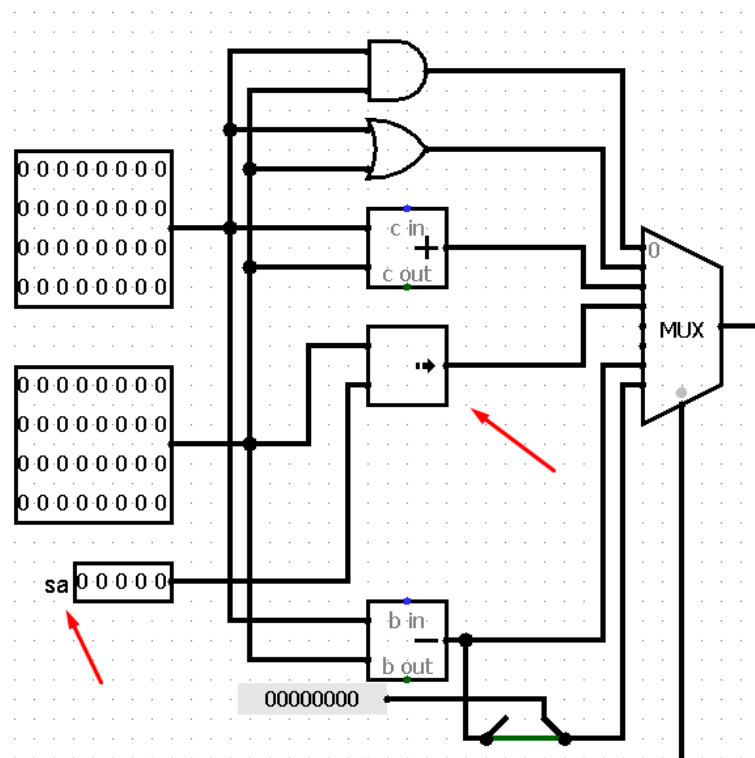


Figura 3: A ULA modificada. Destacados pelas setas vermelhas estão a nova entrada “sa” e o deslocador aritmético para a direita.

- Controle da ULA


Como foi escolhido que a instrução SRA irá ser executada conforme os *bits* de controle “011” da ULA, precisa-se garantir que, ao receber o *opcode* “000000” (referente a instruções da ULA) e campo *funct* “0011” (os 4 *bits* menos significativos da instrução), a saída da ULA será o SRA. Na Tabela 1, é possível ver como deve ser implementado este novo controle. Ou seja, a intenção é fazer com que as instruções previamente adicionadas continuem funcionando, apenas adicionando uma nova possível saída.

Instrução	ALUOp		Campo "funct"				Saída			Operação na ULA
LW / SW	0	0	X	X	X	X	0	1	0	ADD
BEQ	X	1	X	X	X	X	1	1	0	SUB
ADD	1	X	0	0	0	0	0	1	0	ADD
SUB	1	X	0	0	1	0	1	1	0	SUB
SRA	1	X	0	0	1	1	0	1	1	SRA
AND	1	X	0	1	0	0	0	0	0	AND
OR	1	X	0	1	0	1	0	0	1	OR
SOLT	1	X	1	0	1	0	1	1	1	SOLT


Tabela 1: A nova tabela-verdade do controle da ULA. Em destaque, a linha adicionada para suprir a nova instrução.

Sem alterar nada na forma como foi implementado o controle, as entradas respectivas às instruções SRA e Set-On-Less-Than (SOLT) teriam a mesma saída de *bits* “111”. Como as entradas do campo *funct* de ambas difere tanto no *bit* mais significativo quanto no *bit* menos significativo (“0011” e “1010”, respectivamente em destaque), qualquer um dos dois poderia ser usado para modificar o controle. O *bit* menos significativo foi escolhido como critério de diferenciação entre as duas instruções, utilizando-o para garantir que a saída do SRA seja “011”.

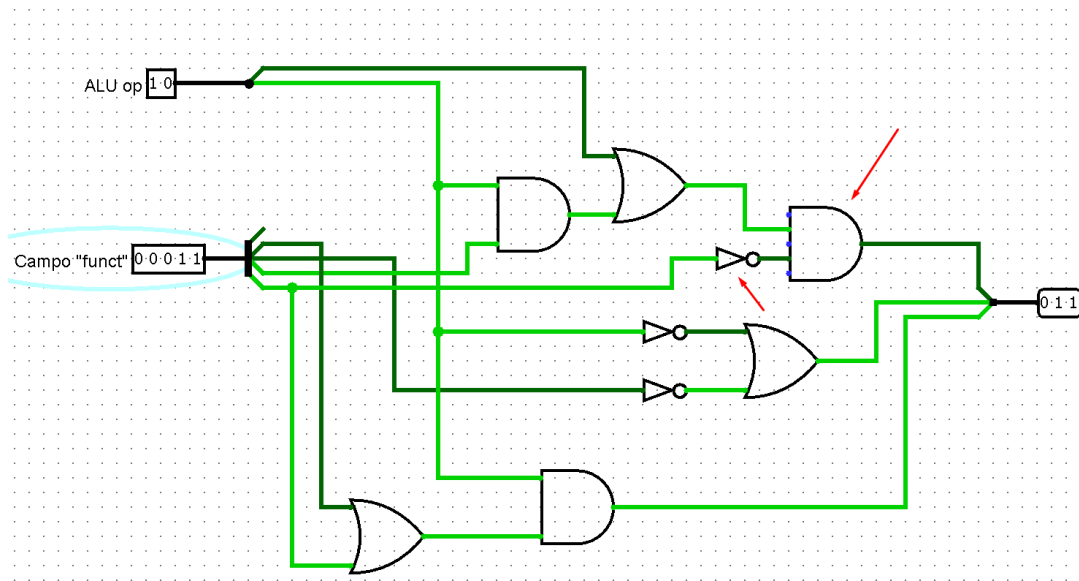Como o *bit* mais significativo da saída ficava constante em “1” para ambas as entradas, ao adicionar uma porta *AND* deste sinal com o inverso do *bit* menos significativo do campo *funct*, cria-se uma segunda tabela-verdade que nos permite que a saída do SOLT se preserve como “111”, mas que a saída do SRA fique “011”, elucidado na Figura 4.



 
(a) Entradas e saídas do controle para a instrução SRA.




(b) Entradas e saídas do controle para a instrução SOLT.

Figura 4: O controle da ULA modificado. As setas vermelhas indicam as portas que foram adicionadas.

Contudo, detectamos posteriormente que as alterações feitas causavam prejuízo à instrução BEQ a depender do “lixo” de memória que estivesse presente no campo *funct*. A saída esperada para ALUOP = “01” é sempre constante e igual a “110” (instrução de SUB) independentemente do campo *funct*, mas o mesmo não ocorria quando este tinha como entrada “0001”, mostrado na Figura 5. Portanto, foi adicionada uma porta lógica do tipo OR, destacada na mesma Figura, para corrigir esta falha. Dessa forma, todas as instruções da Tabela 1 têm suas saídas devidamente respeitadas.

 

 (a) Falha constatada para a instrução BEQ.



(b) Saída corrigida para a instrução BEQ.

Figura 5: O controle da ULA final. A seta vermelha indica a porta que foi adicionada por último.

B) Implementação no Multiciclo

As mudanças foram feitas nos mesmos lugares e da mesma forma que a implementação no Monociclo, anteriormente explicada. Ou seja, foram adicionadas uma saída para o campo de *shift amount* no decodificador de instruções, um bloco de *hardware* que implementa propriamente o *shift* aritmético para a direita dentro da ULA (conectado novamente na entrada “011” do MUX) e a mesma alteração foi feita no controle da ULA (já que a mesma função vista na Tabela 1 está sendo implementada).

Como somente o *hardware* do decodificador de instruções é diferente entre as áreas citadas dos dois processadores, a sua modificação está mostrada na Figura 5. Ou seja, as

modificações feitas na ULA e em seu respectivo controle para a versão multiciclo do MIPS são exatamente iguais às da versão monociclo e podem ser vistas nas Figuras 3 e 4, respectivamente.

 


Figura 6: O decodificador de instruções modificado. Destacada pela seta vermelha está a nova saída adicionada.

C) Implementação no Pipeline

Novamente, as mesmas alterações apresentadas nas Figuras 3, 4 e 5 foram feitas (o decodificador de instruções do pipeline se assemelha ao do multiciclo, mas a organização interna da ULA e de seu controle são iguais nos três processadores). Há apenas uma novidade, relacionada ao *datapath* do processador: como existe um estágio de pipeline entre o decodificador de instruções e as execuções na ULA, foi necessário adicionar um novo registrador que guarda o valor do *shift amount* (*bits* 10-6) para que ele seja utilizado no próximo estágio dentro da ULA. A Figura 6 ilustra onde este novo registrador se encontra, logo abaixo dos demais que guardam as saídas do decodificador de instruções.

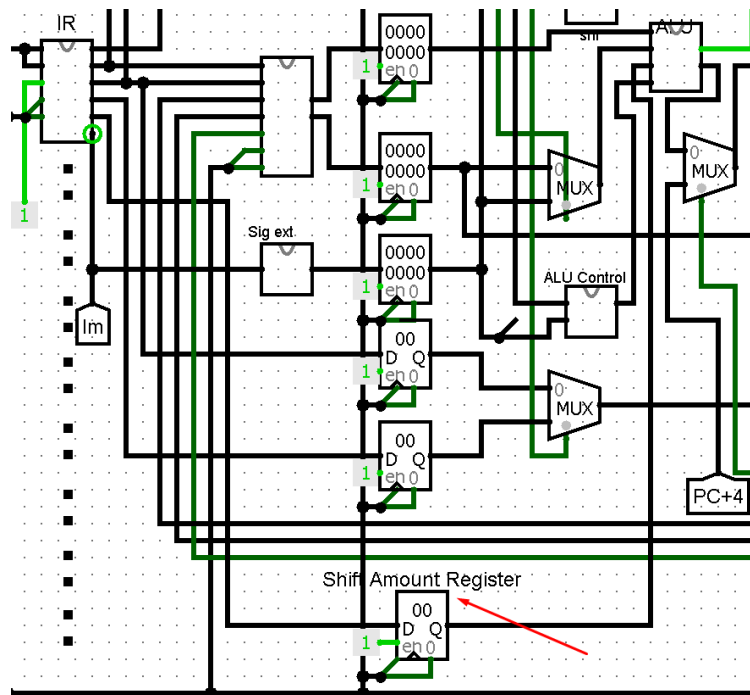


Figura 7: O *datapath* modificado. Destacado pela seta vermelha está o novo registrador adicionado.

2. Instrução JAL (Jump And Link)

 


Figura 8: Formato da instrução JAL.

A) Implementação no Monociclo

Esta instrução aproveita partes do hardware da instrução JUMP , incorporando novos componentes para armazenar o valor do Contador de Programa (PC) adicionado de 4 unidades no registrador 31.

- Registrador 31 como opção de Write Address

Para o valor de PC + 4 ser registrado no registrador 31, é necessário que este registrador seja uma opção de registro, além dos registradores rd e rt. Para isso, foi adicionado um multiplexador, que deve escolher entre um dos registradores comuns (rd e rt) e o registrador 31.

 


Figura 9: Multiplexador adicionado ao circuito destacado pela seta vermelha.

- Enviar $PC + 4$ ao banco de registradores como Write Data

Por fim, um multiplexador foi adicionado após a memória de dados, para que se possa repassar o valor do $PC + 4$ para o banco de registradores.

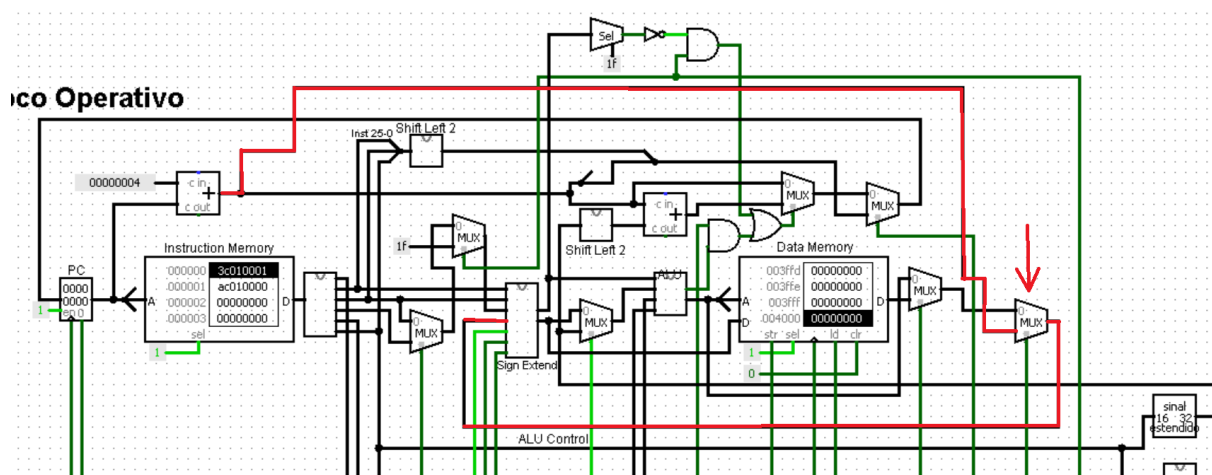


Figura 10: Caminho que leva “ $PC + 4$ ” a ser registrado no banco de registradores, destacado em vermelho. A seta vermelha destaca o novo multiplexador adicionado.

- Novo sinal de controle JalEnable

Para esta instrução, foi criado um novo sinal de controle chamado de “JalEnable”. Este sinal de controle é enviado para os dois multiplexadores adicionados ao circuito (explicados acima). A função deste novo sinal, é habilitar a passagem do registrador 31 como o registrador a ser escrito e habilitar o valor de $PC + 4$ como dado a ser escrito no registrador 31. É evidente que para essa adição, é necessário fazer alterações nos distribuidores.

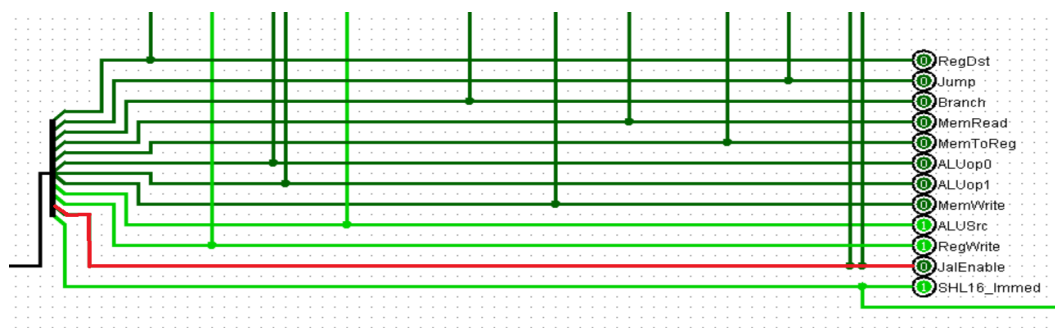


Figura 11: Novo sinal de controle JalEnable destacado em vermelho.

- Modificação na ROM

Como um novo sinal de controle foi adicionado, foi necessário fazer uma modificação na ROM. Como o opcode da instrução JAL é igual a 000011 (3 em binário), foi necessário fazer uma modificação na terceira posição da tabela (contando a partir de 0). Esta modificação foi feita a partir dos sinais de controle, pensando em quais deveriam estar ativados e quais não deveriam estar ativados. A figura abaixo mostra a ordem em que os sinais de controle estão organizados, sendo SHL16_Immed o sinal de controle referente ao bit mais significativo e RegDst o sinal de controle referente ao bit menos significativo:

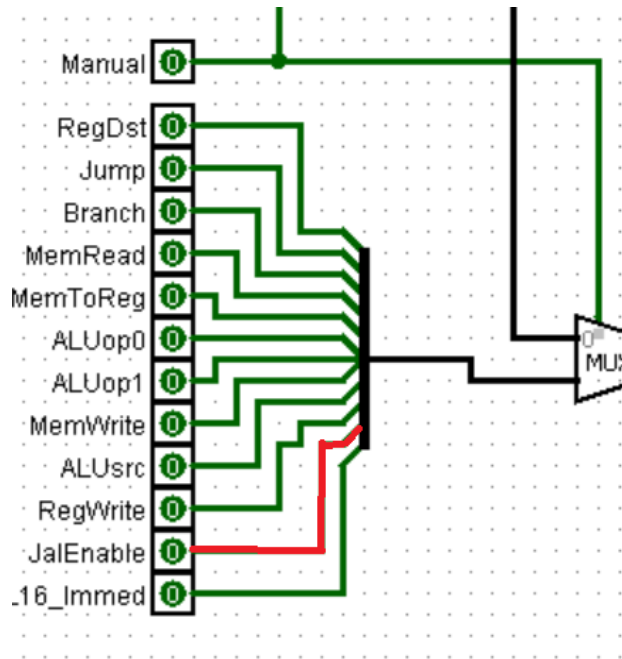


Figura 12: sinais de controle do processador MIPS monociclo.

Assim, como os sinais de controle JalEnable, RegWrite e Jump devem estar em 1, o número em binário que codifica esses sinais de controle será 011000000010, que é igual a 602 em hexadecimal. Portanto, adicionamos o número 602 na terceira posição da tabela da ROM:

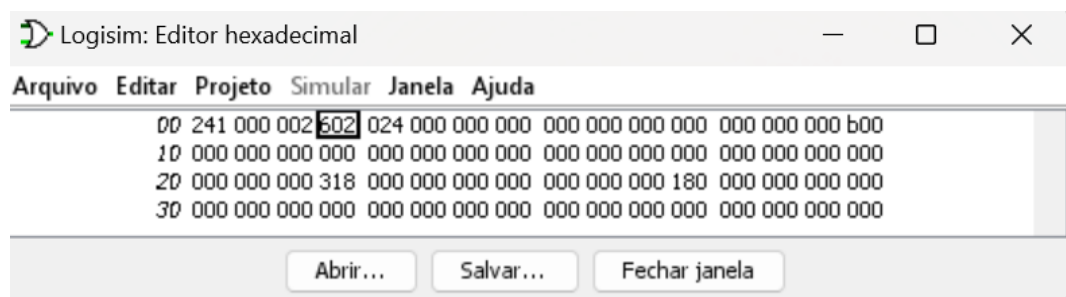


Figura 13: ROM do processador MIPS monociclo modificada.

B) Implementação no Multiciclo

Para o Multiciclo, as adições no hardware foram idênticas às adições no monociclo, sendo adicionados dois multiplexadores: um para escolher o registrador 31 como Write Address e o outro para escolher PC + 4 como Write Data:

 


Figura 14: caminho que escolhe o registrador 31 como Write Address no banco de registradores. Multiplexador adicionado ao circuito destacado por uma seta vermelha.

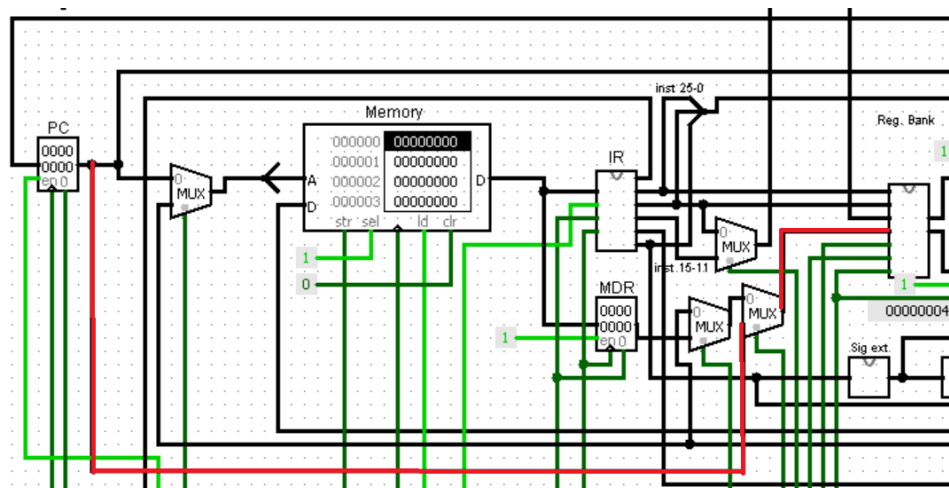


Figura 15: caminho que seleciona PC + 4 como Write Data.

- Novo sinal de controle JalEnable

Para o multiciclo, também foi criado um novo sinal de controle JalEnable, que é enviado para os 2 multiplexadores adicionados ao circuito. É evidente que para essa adição, é necessário fazer alterações nos distribuidores do circuito.

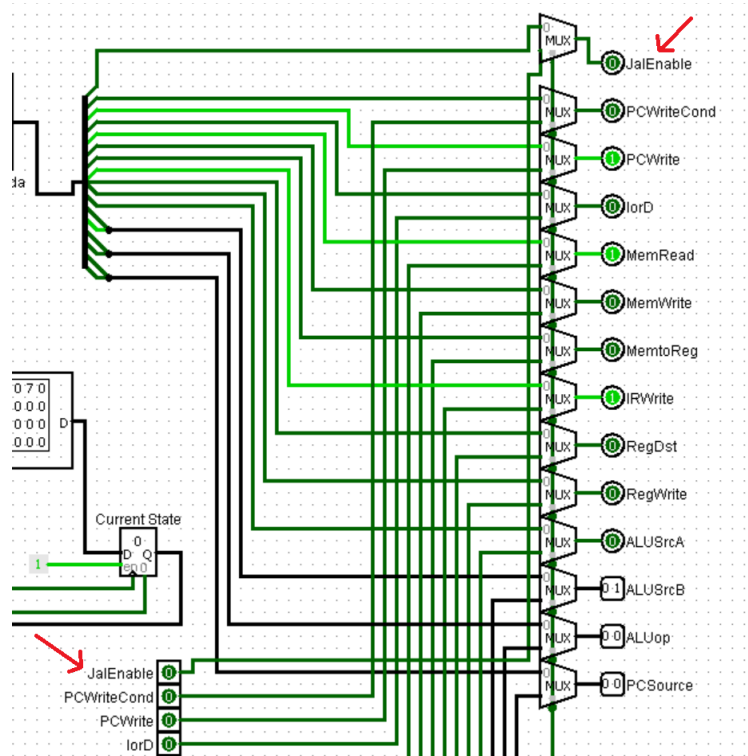


Figura 16: Imagem de dentro do bloco FSM_ROM. Novo sinal JalEnable destacado por setas vermelhas.

- Modificação na ROM

Na tabela da ROM para o processador multiciclo, cada coluna representa um estado diferente. Dessa forma, foi criado um novo estado (estado 10), para suportar a nova instrução. No estado 10, os seguintes sinais são diferentes de 0: PcSource (deve ser igual a 10), RegWrite (deve ser igual a 1), PcWrite (deve ser igual a 1) e JalEnable (deve ser igual a 1). Codificando para binário e olhando a ordem dos sinais de controle na figura X, temos o número 1 0100 0000 1000 0010, que é igual a 14082 em hexadecimal. Assim, na posição 10 da tabela (contando a partir de 0), registramos o número 14082.

 


Figura 17: tabela do bloco ROM.

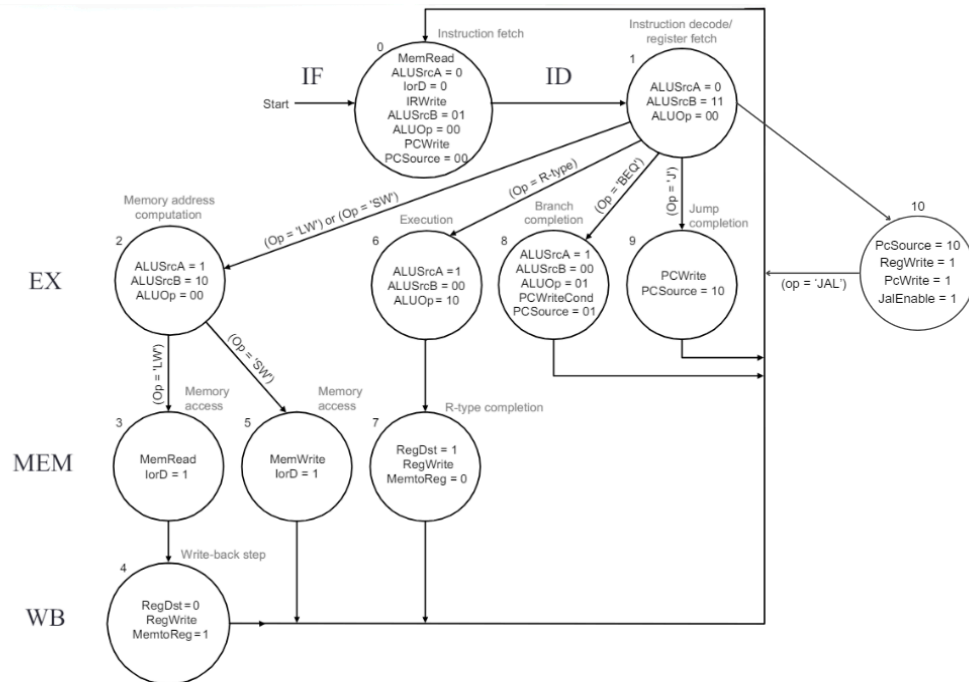


Figura 18: Diagrama de estados com estado “10” adicionado.

- Mudança na lógica de próximo estado

Na tabela da lógica de próximo estado, cada linha representa instruções e cada coluna representa qual é o próximo estado da determinada instrução. Como a instrução JAL tem opcode 000011, a linha na tabela que representa esta instrução é a linha de número 030. Assim, nesta linha colocamos os estados 1 e 10 (“a” em hexadecimal), indicando os estados pelo qual a instrução deve passar durante a sua execução (lembrando que todas as instruções passam pelo estado 0 anteriormente).

Arquivo	Editar	Projeto	Simular	Janela	Ajuda
000	1	600	0070	0000	0000
010	0	0000	0000	0000	0000
020	1	900	0000	0000	0000
030	1	a00	0000	0000	0000
040	1	800	0000	0000	0000
050	0	0000	0000	0000	0000
060	0	0000	0000	0000	0000
070	0	0000	0000	0000	0000
080	0	0000	0000	0000	0000

Figura 19: tabela da lógica de próximo estado modificada na linha 030.

C) Implementação no Pipeline

Para o Pipeline, as adições no hardware foram idênticas às adições no monociclo e no multiciclo, sendo adicionados dois multiplexadores: um para escolher o registrador 31 como Write Address e o outro para escolher PC + 4 como Write Data.

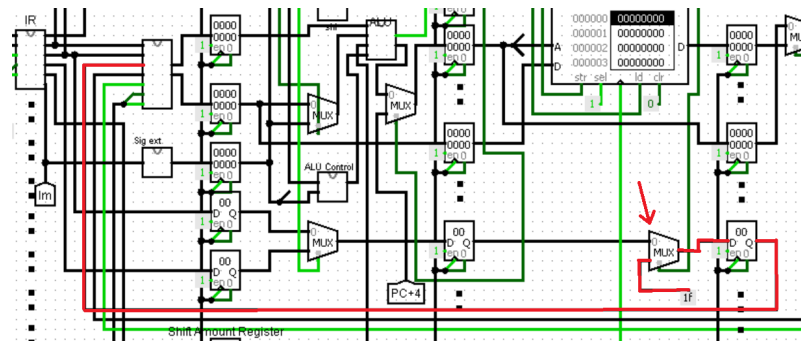


Figura 20: caminho que leva registrador 31 como Write Adress ao banco de registradores.

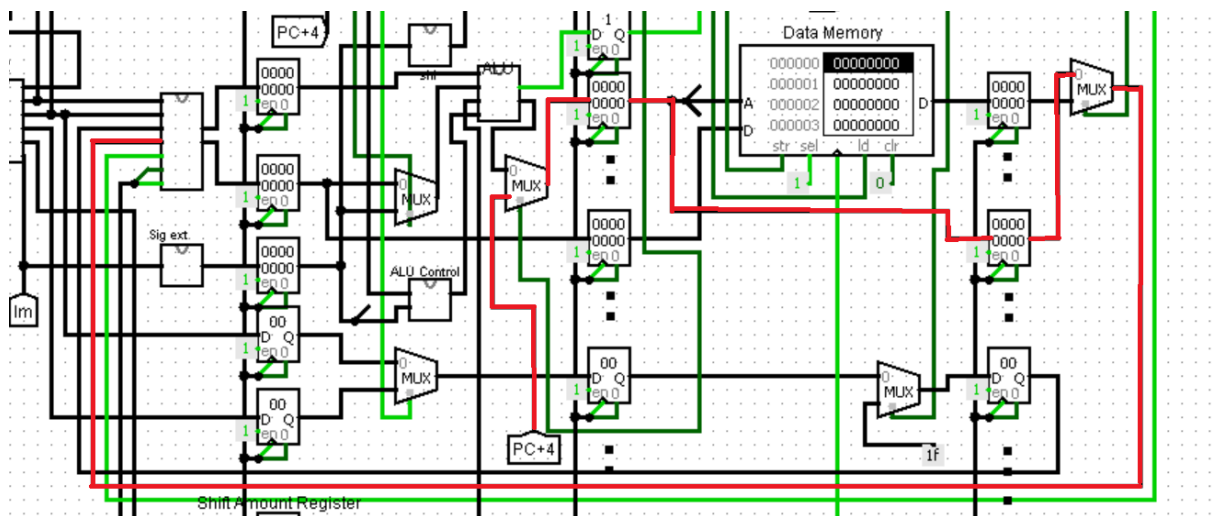


Figura 21: caminho que leva "PC + 4" como Write Data ao banco de registradores.

- Novo sinal de controle JalEnable

Assim como nos outros processadores, também foi necessário adicionar um novo sinal de controle JalEnable.

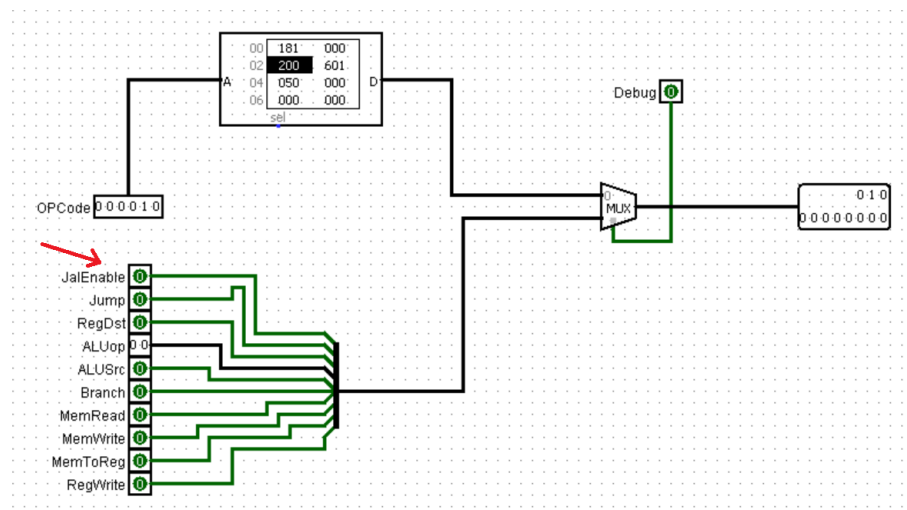


Figura 22: imagem de dentro do bloco da ROM com novo sinal JalEnable.

Esse novo sinal foi distribuído nas etapas 3 e 4 do Pipeline, sendo necessário realizar mudanças nos distribuidores.

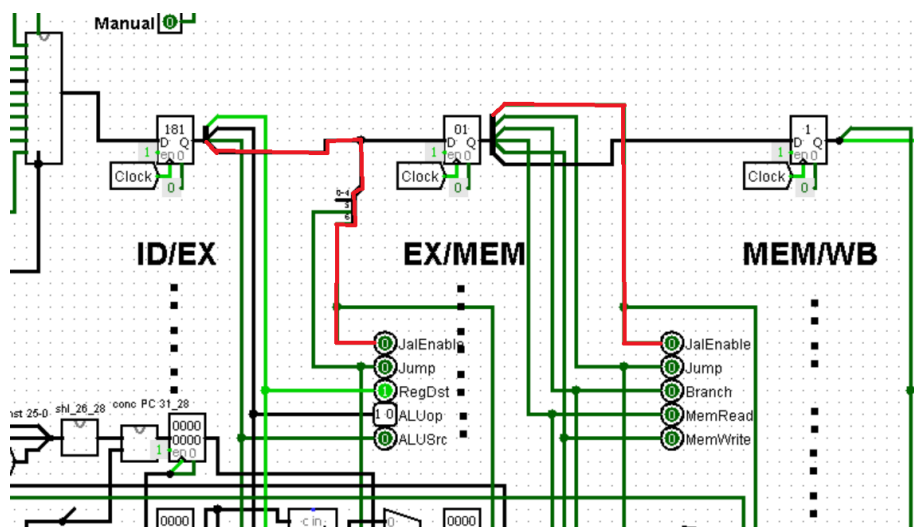


Figura 23: imagem do sinal de controle saindo dos registradores e sendo distribuído para as etapas 3 e 4.

- Mudança na ROM

Na terceira posição da tabela (contando a partir de 0) da ROM foi adicionado o número 601 em hexadecimal (que representa o número 0110 0000 0001 em binário), para ligar os sinais de controle JalEnable, Jump e RegWrite em 1.

Logisim: Editor hexadecimal

Arquivo	Editar	Projeto	Simular	Janela	Ajuda
00	181 000 200	601	050 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
10	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
20	000 000 000 02b	000 000 000 000	000 000 000 024	000 000 000 000	000 000 000 000
30	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000

Abrir... Salvar... Fechar janela

Figura 24: tabela da ROM atualizada com o valor 601 na terceira posição.

3. Instrução LUI (Load Upper Immediate)

 


Figura 25: Formato da instrução LUI.

A instrução LUI carrega o valor imediato nos 16 bits mais significativos do registrador rt, e zera os 16 bits menos significativos. Dentro do circuito, o caminho percorrido é semelhante ao de um “LW rt, x(\$0)”, com $x = \text{shl16}(\text{immediate})$. No entanto, ao invés de utilizar o valor de (offset + base) como um endereço na memória, esse valor é salvo diretamente no registrador rt.

A) Implementação no Monociclo

Esta instrução aproveita partes do hardware da instrução LW, incorporando novos componentes para que o valor repassado à segunda entrada da ULA seja o do campo ‘immediate’ deslocado 16 vezes para a esquerda, compondo um novo número de 32 bits.

- SHL 16 (‘immediate’)

Foi adicionado um novo deslocador lógico para a esquerda, com 32 bits de dados, para deslocar o valor com sinal estendido 16 casas para a esquerda, para obtermos o efeito “Upper Immediate”.

 


Figura 26: Deslocador adicionado ao circuito.

- SHL 16 ('immediate') como opção de entrada para a ULA

Foi adicionado um novo mux, para selecionar o que viria na segunda entrada do mux controlado pelo sinal “ALUSrc”, que é responsável por decidir se o valor da segunda entrada da ULA virá de forma imediata ou por meio de um registrador.

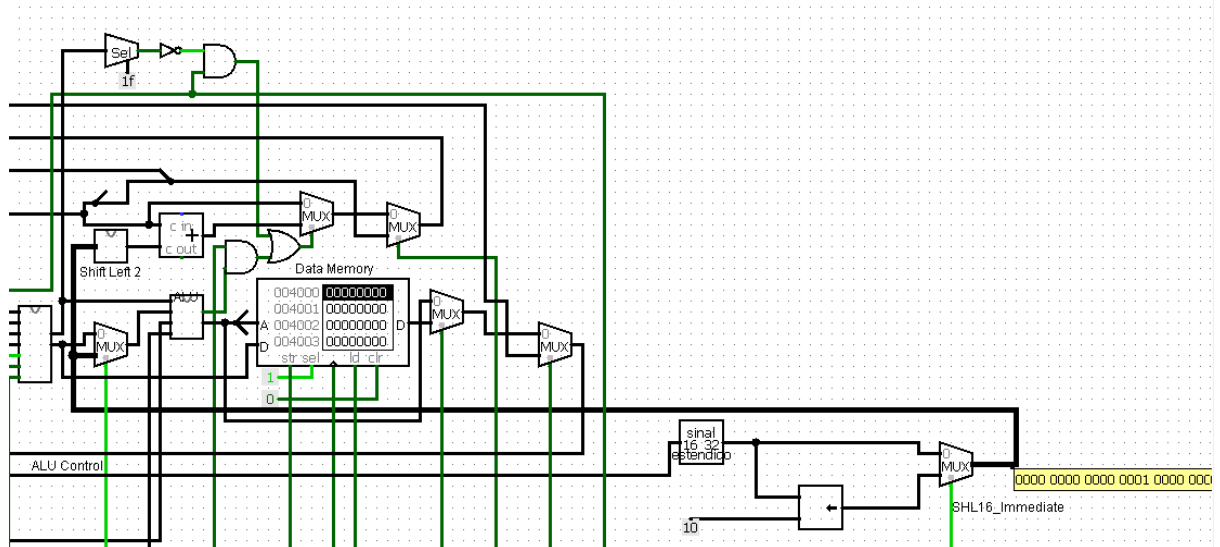


Figura 27: Caminho percorrido pela saída do mux.

- Novo sinal de controle SHL16_Immed

Para esta instrução, foi criado um novo sinal de controle chamado de “SHL16_Immed”. Este sinal de controle é enviado para o multiplexador adicionado ao circuito (explicado acima). A função deste novo sinal, é escolher entre a concatenação de 16 bits de sinal estendido + bits[15-0] da instrução ou bits[15-0] da instrução + 16 * 0.

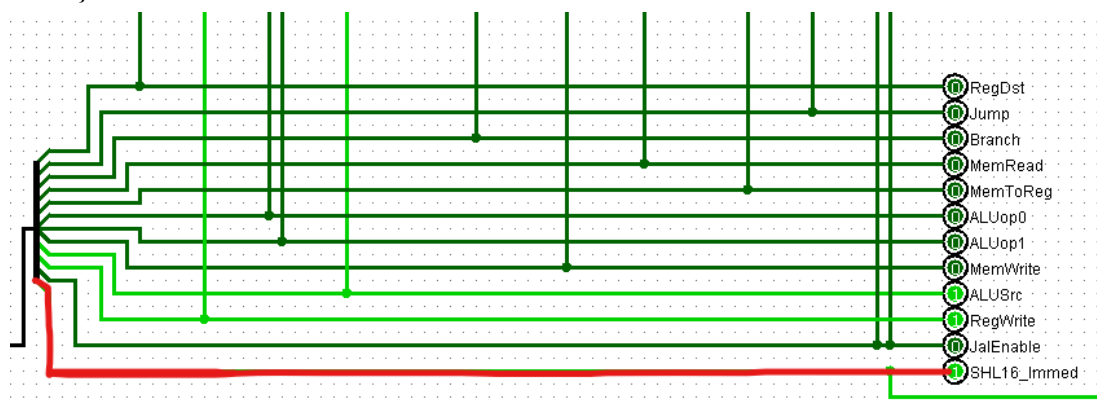


Figura 28: Novo sinal de controle SHL16_Immed destacado em vermelho.

- Modificação na ROM

Como um novo sinal de controle foi adicionado, foi necessário fazer uma modificação na ROM. Como o opcode da instrução LUI é igual a 001111 (15 em binário), foi necessário fazer uma modificação na décima quinta posição da tabela (contando a partir de 0). Esta modificação foi feita a partir dos sinais de controle, pensando em quais deveriam estar ativados e quais não deveriam estar ativados. A figura abaixo mostra a ordem em que os sinais de controle estão organizados, sendo SHL16_Immed o sinal de controle referente ao bit mais significativo e RegDst o sinal de controle referente ao bit menos significativo:

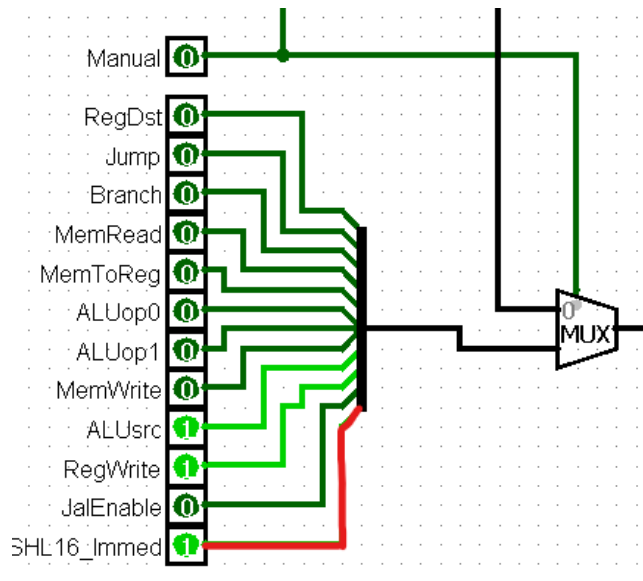


Figura 29: sinais de controle do processador MIPS monociclo.

Assim, como os sinais de controle SHL16_Immed , RegWrite e ALUSrc devem estar em 1, o número em binário que codifica esses sinais de controle será 101100000000, que é igual a b00 em hexadecimal. Portanto, adicionamos o número b00 na décima quinta posição da tabela da ROM:

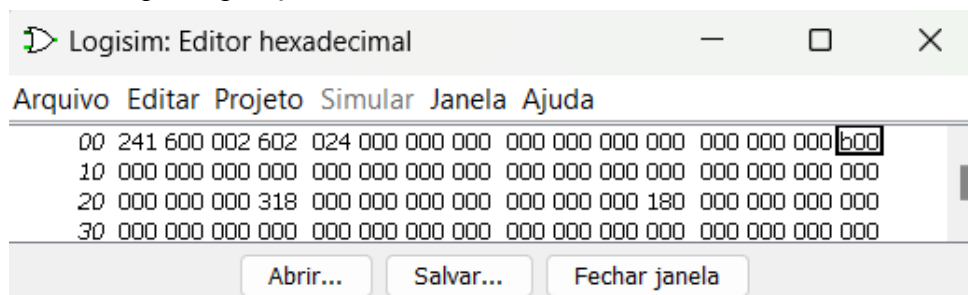


Figura 30: ROM do processador MIPS monociclo modificada.

B) Implementação no Multiciclo

Para o Multiciclo, as adições no hardware foram idênticas às adições no monociclo, sendo adicionados novamente, um deslocador e um multiplexador com as mesmas finalidades. A principal diferença é que no valor de ALUSrc foi dividido em dois novos sinais de controle no valor de ALUSrcA (1 bit) e no valor de ALUSrcB (2 bits). Assim, como o valor 'shl16('immediate') se encontra na terceira entrada do segundo mux conectado à segunda entrada da ULA, e o valor de rs (\$0) é repassado à primeira entrada da ULA, a soma dos dois resulta no valor 'Upper Immediate'.

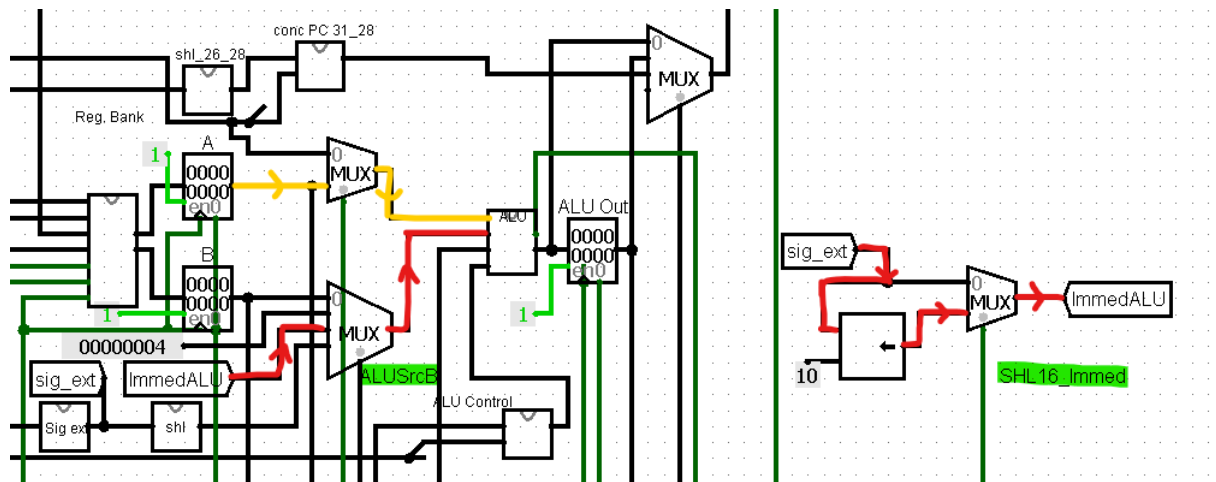


Figura 31: caminho que escolhe shl16('immediate') como segunda entrada da ULA, destacado em vermelho, com os sinais de controle destacados em verde e o caminho do valor de rt, destacado em amarelo.

- Novo sinal de controle SHL16_Immed

Para o multiciclo, também foi criado um novo sinal de controle SHL16_Immed, que é enviado para o multiplexador adicionado ao circuito. É evidente que para essa adição, é necessário fazer alterações nos distribuidores do circuito.

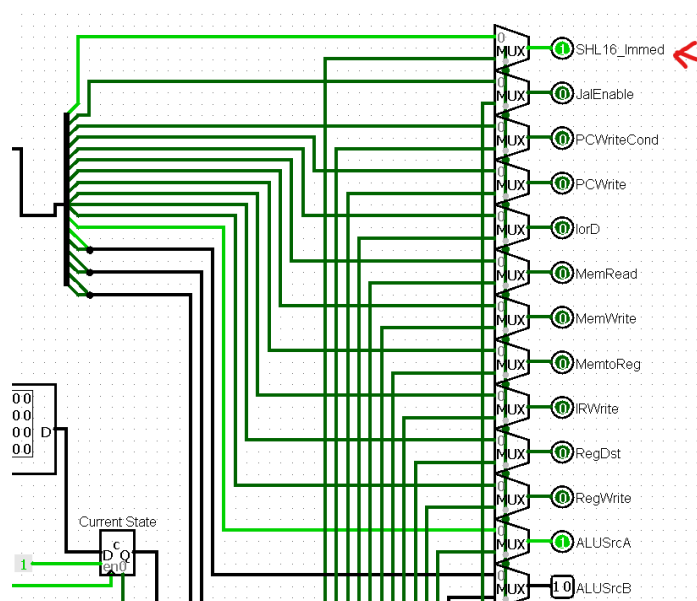



Figura 32: Imagem de dentro do bloco FSM_ROM. Novo sinal SHL16_Immed destacado pela setas vermelha.

- Modificação na ROM

Na tabela da ROM para o processador multiciclo, cada coluna representa um estado diferente. Dessa forma, foram criados dois novos estados: 12 e 13.

No estado 12, os seguintes sinais são diferentes de 0: AluSrcA (deve ser igual a 1), AluSrcB (deve ser igual a 10) e SHL16_Immed (deve ser igual a 1). Já no estado 13, RegWrite deve ser igual a 1.

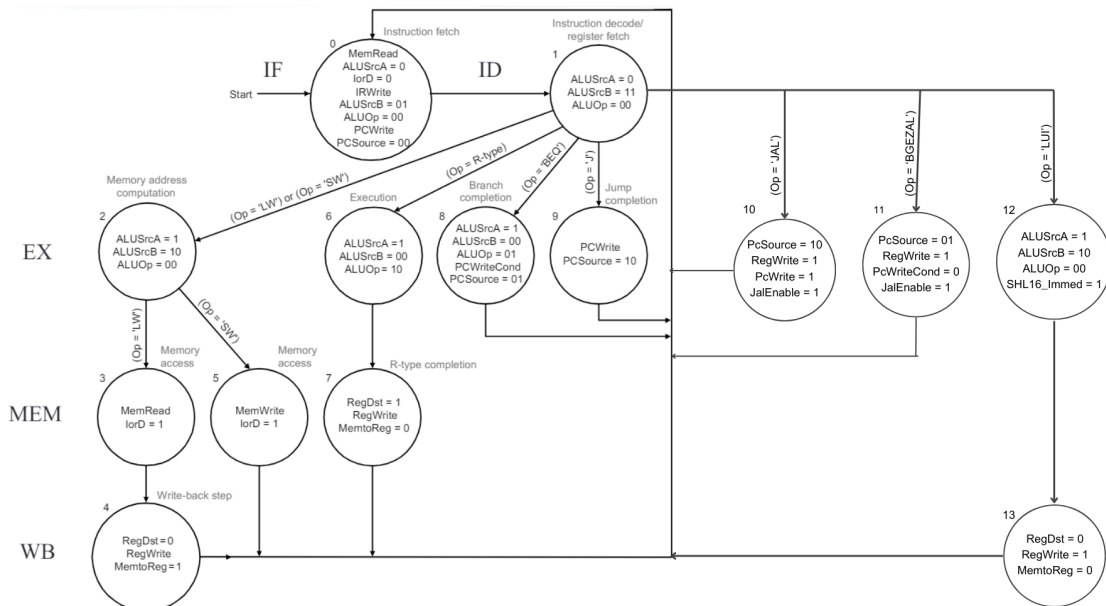Codificando para binário, temos o número 10 0000 0000 0110 0000, que é igual a (20060 em hexadecimal) na posição 12 da tabela, e 1000 0000 (80 em hexadecimal), na posição 13.



- Mudança na lógica de próximo estado

Na tabela da lógica de próximo estado, cada linha representa instruções e cada coluna representa qual é o próximo estado da determinada instrução. Como a instrução LUI tem opcode 001111, a linha na tabela que representa esta instrução é a linha de número 0f0. Assim, nesta linha colocamos os estados 1, 12 ("c" em hexadecimal) e 13 ("d" em hexadecimal), indicando os estados pelo qual a instrução deve passar durante a sua execução (lembrando que todas as instruções passam pelo estado 0 anteriormente).

0f0 1c 00 0000 0000 d000

Figura 33: Lógica de próximo estado da instrução LUI

C) Implementação no Pipeline

A implementação da instrução LUI no Pipeline foi realizada de forma quase idêntica às implementações no Monociclo e Multiciclo. A mesma lógica utilizada no Monociclo e no Multiciclo para repassar shll16('immediate') para a ULA foi usada nessa implementação.

 


Figura 34: Hardware adicionado na versão pipeline.

Para isso, no terceiro estágio do pipeline, o imediato com sinal estendido (obtido no segundo estágio) será “shiftado” bits para a esquerda 16 e somado na ULA com \$0. Nessa etapa também, RegDst terá o valor 0, pois no quinto estágio iremos escrever em rt.

 


Figura 35: “Túneis” utilizados e seu caminho durante o terceiro estágio, destacado em vermelho.

No quarto estágio não há nenhum tipo de acesso a memória ou desvio. Por fim, no último estágio, ocorre a escrita do valor advindo da ULA ($\text{MemToReg} == 0$) em rt ($\text{RegWrite} == 1$).

4. Instrução BGEZAL (Branch On Greater Than Or Equal To Zero And Link)

 


Figura 36: Formato da instrução BGEZAL

A instrução BGEZAL divide o *opcode* “000001” com as instruções BGEZ, BGEZALL, BGEZL, BLTZ, BLTZAL, BLTZALL e BLTZL, sendo diferenciada pelos bits 20-16. Entretanto, como esta é a única instrução com *opcode* “000001” presente em nossas implementações, optamos por utilizar somente seu opcode para representá-la, ignorando os bits 20-16.

A) Implementação no Monociclo

A instrução BGEZAL, assim como a instrução JAL, armazena incondicionalmente o valor do Contador de Programa (PC) adicionado de 4 unidades no registrador 31 (*link register*). Portanto, aproveitamos partes do hardware introduzidas na implementação da instrução JAL, como o multiplexador que permite selecionar o valor 0x1f (representando o registrador 31) como opção de Write Address no banco de registradores e o sinal JalEnable, que é responsável por selecionar o registrador 31 como Write Address e por habilitar o valor de PC + 4 como dado a ser escrito neste registrador.

Foi adicionada uma lógica que verifica o bit mais significativo do valor armazenado no registrador rs e o sinal JalEnable, permitindo que um desvio seja realizado quando estes bits forem, respectivamente, iguais a 0 e 1; ou seja, durante a execução de uma instrução BGEZAL, será realizado um desvio se e somente se o conteúdo do registrador rs for um valor maior ou igual a zero.

O circuito responsável por implementar essa lógica está sendo representado em vermelho na figura abaixo.

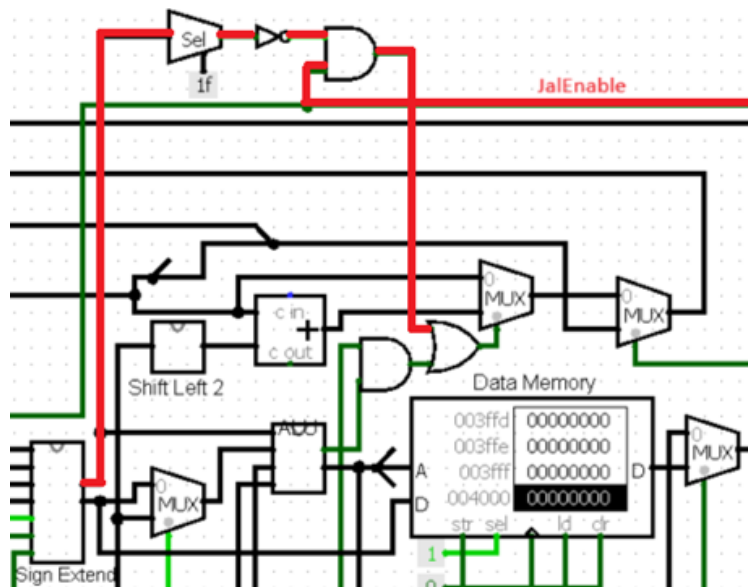


Figura 37: Implementação da lógica para verificar as condições do desvio para instrução BGEZAL no MIPS-Monociclo

Essa implementação, portanto, não utiliza a ALU para verificar se o conteúdo do registrador rs satisfaz as condições necessárias para realizar o desvio (diferentemente da instrução BEQ, que utiliza o sinal ‘zero’ da ALU). Além disso, essa implementação também não utiliza os sinais ‘Jump’ e ‘Branch’, pois o sinal ‘JalEnable’ e o inverso do bit mais significativo do conteúdo do registrador rs são suficientes para determinar se o desvio deve ou não ser realizado.

B) Implementação no Multiciclo

A implementação da instrução BGEZAL no Multiciclo foi realizada de forma semelhante à implementação no Monociclo. Foi utilizada aqui a mesma lógica usada no Monociclo para verificar as condições de desvio: o desvio é realizado durante a execução da instrução BGEZAL se e somente se o inverso do bit mais significativo do registrador rs e o sinal ‘JalEnable’ estão ambos ativos, sem a necessidade de utilizar a ALU. Assim como no Monociclo, os sinais ‘PcWriteCond’ (análogo ao sinal ‘Branch’ do Monociclo) e ‘PcWrite’ (análogo ao sinal ‘Jump’ do Monociclo) não são utilizados para determinar se o desvio deve ou não ser realizado e, portanto, permanecem desativados.

Assim como no Monociclo, a lógica utilizada pela instrução JAL para selecionar o registrador 31 como Write Address no banco de registradores e escrever o valor $PC + 4$ neste registrador foi reaproveitada.

 


Figura 38: Implementação da lógica para verificar as condições do desvio para instrução BGEZAL no MIPS-Multiciclo

- Modificações na ROM e no diagrama de estados: Para suportar essa nova instrução, foi adicionado um novo estado à FSM (estado 11). Nesse estado, temos $PcSource = 01$ (endereço de destino do desvio), $RegWrite = 1$ (para escrever $PC + 4$ no registrador 31) e $JalEnable = 1$ (para selecionar o registrador 31 como Write Address e para possibilitar a realização do desvio). Note que, diferentemente de outras instruções que realizam desvio, temos $PcWrite = PcWriteCond = 0$, visto que nessa implementação estamos utilizando o $JalEnable$ para permitir a realização do desvio.

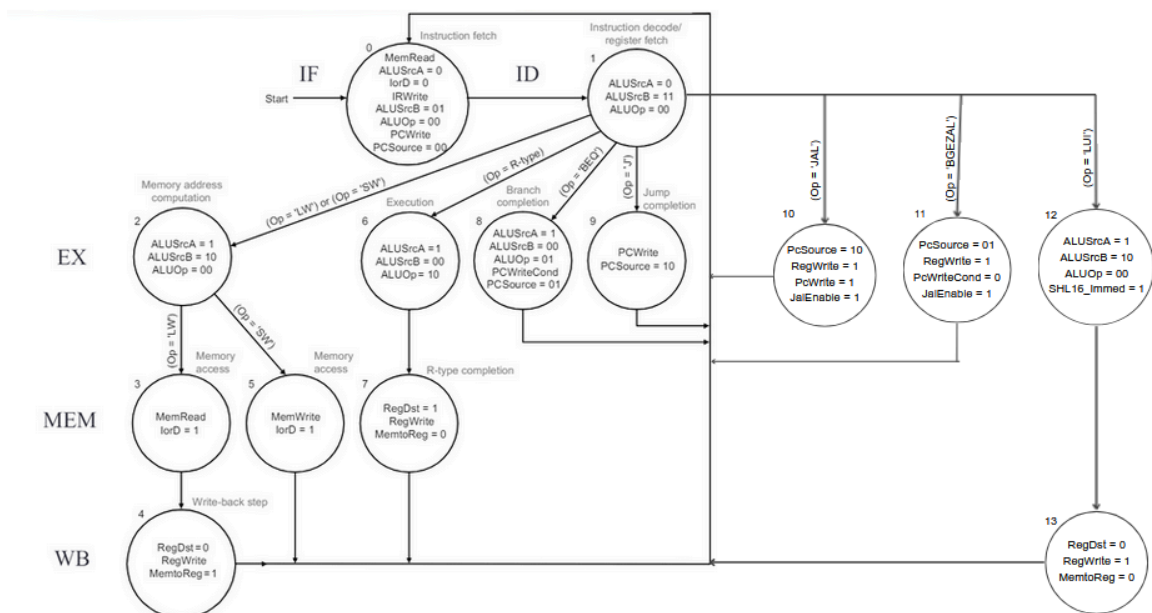


Figura 39: FSM com novo estado

0	05210	00030	00060	03000
4	00480	02800	00048	00180
8	18045	04002	14082	100c5
c	20060	00080	00000	00000

Figura 40: Tabela da ROM com os sinais de controle da instrução BGEZAL (opcode 000010)

010 1b00 0000 0000 0000

Figura x: Lógica de próximo estado da instrução BGEZAL

C) Implementação no Pipeline

A implementação da instrução BGEZAL no Pipeline foi realizada de forma quase idêntica às implementações no Monociclo e Multiciclo. A mesma lógica utilizada no Monociclo e no Multiciclo para verificar as condições do desvio foi usada nessa implementação e o mesmo hardware adicional usado pela instrução JAL para selecionar o registrador 31 como Write Address e por habilitar o valor de PC + 4 como dado a ser escrito neste registrador foi reutilizado. Assim como nas implementações no Monociclo e Multiciclo, não estamos utilizando a ALU nesta instrução.

Para realizar o desvio, armazenamos, no terceiro ciclo do pipeline, o valor resultante da conjunção do inverso do bit mais significativo do valor do registrador rs com o sinal JalEnable em um registrador. No quarto ciclo, lemos o valor armazenado neste registrador e, caso este seja igual a 1, atualizamos o PC com o endereço do desvio.

 


Figura 41: Implementação da lógica para verificar as condições do desvio para instrução BGEZAL no MIPS-Pipeline